

## 第9章 结构建模

本章讲述 Verilog HDL 中的结构建模方式。结构建模方式用以下三种实例语句描述：

- Gate 实例语句
- UDP 实例语句
- Module 实例语句

第5章和第6章已经讨论了门级建模方式和 UDP 建模方式，本章讲述模块实例语句。

### 9.1 模块

Verilog HDL 中，基本单元定义成模块形式，如下所示：

```
module module_name(port_list);
    Declarations_and_Statements
endmodule
```

端口队列 *port\_list* 列出了该模块通过哪些端口与外部模块通信。

### 9.2 端口

模块的端口可以是输入端口、输出端口或双向端口。缺省的端口类型为线网类型（即 wire 类型）。但是，端口可被显式地指定为线网。输出或输入输出端口能够被重新声明为 reg 型寄存器。无论是在线网说明还是寄存器说明中，线网或寄存器必须与端口说明中指定的长度相同。下面是一些端口说明实例。

```
module Micro (PC, Instr, NextAddr);
    //端口说明
    input [3:1] PC;
    output [1:8] Instr;
    inout [16:1] NextAddr;

    //重新说明端口类型：
    wire [16:1] NextAddr; //该说明是可选的，但如果指定了，就必须与它的端口说明保持相同长度。

    reg [1:8] Instr;
    //Instr已被重新说明为reg类型，因此它能在always 语句或在initial语句中赋值。
    ...
endmodule
```

### 9.3 模块实例语句

一个模块能够在另外一个模块中被引用，这样就建立了描述的层次。模块实例语句形式如下：

```
module_name instance_name(port_associations);
```

信号端口可以通过位置或名称关联；但是关联方式不能够混合使用。端口关联形式如下：

```
port_expr           //通过位置。
.PortName (port_expr) //通过名称。
```

port\_expr可以是以下的任何类型：

- 1) 标识符 ( reg或net )
- 2) 位选择
- 3) 部分选择
- 4) 上述类型的合并
- 5) 表达式 ( 只适用于输入端口 )

在位置关联中，端口表达式按指定的顺序与模块中的端口关联。在通过名称实现的关联中，模块端口和端口表达式的关联被显式地指定，因此端口的关联顺序并不重要。下例使用两个半加器模块构造全加器；逻辑图如图 9-1所示。

```
module HA(A,B,S,C);
    input A,B;
    output S, C;
    parameter AND_DELAY = 1, XOR_DELAY = 2;

    assign #XOR_DELAY S = A ^ B;
    assign #AND_DELAY C = A & B;
endmodule
```

```
module FA(P, Q, Cin, Sum, Cout);
    input P, Q, Cin;
    output Sum, Cout;
    parameter OR_DELAY = 1;
    wire S1, C1, C2;

    //两个模块实例语句
    HA h1 (P, Q, S1, C1; //通过位置关联。
    HA h2 (.A(Cin), .S(Sum), .B(S1), .C(C2)); //通过端口与信号的名字关联。
    //门实例语句：
    or #OR_DELAY O1 (Cout, C1, C2;
endmodule
```

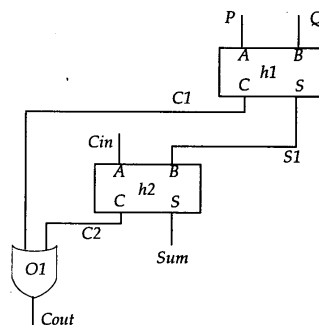


图9-1 使用两个半加器模块构造的全加器

在第一个模块实例语句中，HA是模块的名字，h1是实例名称，并且端口按位置关联，即信号P与模块（HA）的端口A连接，信号Q与端口B连接，S1与S连接，C1与模块端口C连接。在第二个实例中，端口按名称关联，即模块（HA）和端口表达式间的连接是显示地定义的。

下例是使用不同端口表达式形式的模块实例语句。

```
Micro M1 (UdIn[3:0], {WrN, RdN}, Status[0], Status[1],
          & UdOut [0:7], TxData);
```

这个实例语句表示端口表达式可以是标识符（TxData）、位选择（Status[0]）、部分位选择（UdIn[3:0]）、合并（{WrN,RdN}）或一个表达式（& udOut[0:7]）；表达式只能够连接到输入端口。

### 9.3.1 悬空端口

在实例语句中，悬空端口可通过将端口表达式表示为空白来指定为悬空端口，例如：

```
DFF d1 (.Q(QS), .Qbar(), .Data(D),
        .Preset(), .Clock(CK)); //名称对应方式。
```

```
DFF d2 (QS, , D, , CK; //位置对应方式。
//输出端口Qbar悬空。
//输入端口Preset打开, 其值设定为z。
```

在这两个实例语句中, 端口 *Qbar* 和 *Preset* 悬空。

模块的输入端悬空, 值为高阻态 *z*。模块的输出端口悬空, 表示该输出端口废弃不用。

### 9.3.2 不同的端口长度

当端口和局部端口表达式的长度不同时, 端口通过无符号数的右对齐或截断方式进行匹配。例如:

```
module Child(Pba, Ppy);
    input [5:0] Pba;
    output [2:0] Ppy;
    ...
endmodule
```

```
module Top;
    wire [1:2] Bdl;
    wire [2:6] Mpr;

    Child C1(Bdl, Mpr);
endmodule
```

在对 *Child* 模块的实例中, *Bdl*[2] 连接到 *Pba*[0], *Bdl*[1] 连接到 *Pba*[1], 余下的输入端口 *Pba*[5]、*Pba*[4] 和 *Pba*[3] 悬空, 因此为高阻态 *z*。与之相似, *Mpr*[6] 连接到 *Ppy*[0], *Mpr*[5] 连接到 *Ppy*[1], *Mpr*[4] 连接到 *Ppy*[2]。参见图 9-2。

 


图9-2 端口匹配

### 9.3.3 模块参数值

当某个模块在另一个模块内被引用时, 高层模块能够改变低层模块的参数值。模块参数值的改变可采用下述两种方式:

- 1) 参数定义语句 (defparam);
- 2) 带参数值的模块引用。

#### 1. 参数定义语句

参数定义语句形式如下:

```
defparam hier_path_name1= value1,
        hier_path_name2= value2, ...;
```

较低层模块中的层次路径名参数可以使用如下语句显式定义 (层次路径名在下一章中讲

述)。下面是一个例。模块FA和HA已在本节前面描述过。

```
module TOP (NewA,NewB,NewS,NewC);
    input NewA,NewB;
    output NewS,NewC;
    defparam Hal.XOR_DELAY = 5,
        //实例Hal1中的参数XOR_DELAY。
        Hal.AND_DELAY = 2;
        //实例Hal1中参数的AND_DELAY。

    HA Hal (NewA, NewB, NewS,NewC)
endmodule

module TOP2 (NewP, NewQ, NewCin,NewSum,NewCout
    input NewP, NewQ, NewCin
    output NewSum,NewCout;
    defparam Fal.h1.XOR_DELAY = 2,
        //实例Fal的实例h1中的参数XOR_DELAY。
        Fal.h1.AND_DELAY = 3,
        //实例Fal的实例h1中的参数AND_DELAY。
        NewP/F50Tf7.4HF1021.16425Ttf6.1650EACT51F1Tm-1.164Tw(1
        NewQ/50Tf7.4HF1021.16425Ttf6.1650EACT51F1Tm-1.164Tw(1
        NewCin/50Tf7.4HF1021.16425Ttf6.1650EACT51F1Tm-1.164Tw(1
        NewSum/50Tf7.4HF1021.16425Ttf6.1650EACT51F1Tm-1.164Tw(1
        NewCout/50Tf7.4HF1021.16425Ttf6.1650EACT51F1Tm-1.164Tw(1
endmodule
```

相似；但由于对复杂模块的引用时，其实例语句不能像对门实例语句那样指定时延，故此处不会导致混淆。

参数值还可以表示长度。下面是通用的  $M \times N$  乘法器建模的实例。

```
module Multiplier(Opd_1,Opd_2,Result);
    parameter EM = 4,EN = 2;    // 默认值
    input [EM:1] Opd_1;
    input [EN:1] Opd_2;
    output [EM+EN:1] Result;

    assign Result = Opd_1 * Opd_2;
endmodule
```

这个带参数的乘法器可在另一个设计中使用，下面是  $8 \times 6$  乘法器模块的带参数引用方式：

```
wire [1:8] Pipe_Reg;
wire [1:6] Dbus;
wire [1:14] Addr_Counter;
...
Multiplier #(8,6) M1(Pipe_Reg,Dbus,Addr_Counter);
```

第1个值8指定了参数 *EM* 的新值，第2个值6指定了参数 *EN* 的新值。

## 9.4 外部端口

在迄今为止所见到的模块定义中，端口表列举出了模块外部可见的端口。例如，

```
module Scram_A(Arb,Ctrl,Mem_Blks,Byte);
    input[0:3] Arb;
    input Ctrl;
    input [8:0] Mem_Blks;
    output [0:3] Byte;
    ...
endmodule
```

*Arb*、*Ctrl*、*Mem\_Blks*和*Byte*为模块端口。这些端口同时也是外部端口，即在实例中，当采用名称关联方式时，外部端口名称用于指定相互连接。下面是模块 *Scram\_A* 的实例。

```
Scram_A SX.Byte(B1),.Mem_Blks(M1),.Ctrl(C1),.Arb(A1));
```

在模块 *Scram\_A* 中，外部端口名称隐式地指定。Verilog HDL 中提供显式方式指定外部端口名称。这可以通过按如下形式指定一个端口来完成：

```
.external_port_name(internal_port_name)
```

下面是同一个例子，只不过是显式地指定外部端口。

```
module Scram_B (.Data(Arb),.Control(Ctrl),
               .Mem_Word(Mem_Blks),.Addr(Byte));

    input [0:3] Arb;
    input Ctrl;
    input [8:0] Mem_Blks;
    output [0:3] Byte;
    ...
endmodule
```

模块 *Scram\_B* 在此实例中指定的外部端口是 *Data*、*Control*、*Mem\_Word*和*Addr*。端口表显式地表明了外部端口和内部端口之间的连接。注意外部端口无需声明，但是模块的内部端口



```

module Scram_E(.Data(), .Control (Ctrl),
               .Mem_Word ({ Mem_Blк[0], Mem_Blк [1]}),
               .Addr());

input Ctrl;
input [8:0] Mem_Blк;
...
endmodule

```

模块 *Scram\_E* 有两个外部端口 *Data* 和 *Addr*，这两个端口在使用时被悬空。

一个内部端口是否能与多个外部端口连接？Verilog HDL 允许这样连接。例如，

```

module FanOut (.A(CtrlIn), .B(CondOut), .C(CondOut));
input CtrlIn;
output CondOut;

assign CondOut = CtrlIn;
endmodule

```

内部端口 *CondOut* 与两个外部端口 *B* 和 *C* 连接，所以 *CondOut* 的值在 *B* 和 *C* 上都出现。

## 9.5 举例

下例采用结构模型描述十进制计数器。十进制计数器的逻辑图如图 9-3 所示。

图9-3 十进制计数器

```

module Decade_Ctr (Clock,Z);
input Clock;
output [0:3] Z;
wire S1,S2;

and A1 (S1,Z[2],Z[1]); / 基本门实例语句。

// 4个模块实例语句：
JK_FF JK1(.J(1'b1),.K(1'b1),.CK(Clock),.Q(Z[0]),.NQ()),
JK2(.J(S2),.K(1'b1),.CK(Z[0]),.Q(Z[1]),.NQ()),
JK3(.J(1'b1),.K(1'b1),.CK(Z[1]),.Q(Z[2]),.NQ()),
JK4(.J(S1),.K(1'b1),.CK(Z[0]),.Q(Z[3]),.NQ(S2));
endmodule

```

注意常数作为输入端口信号的法，以及悬空端口。

下面是另一个例子，3位可逆计数器的逻辑结构如图 9-4 所示，其结构描述如下：

```

module Up_Down(Clk,Cnt_Up,Cnt_Down,Q);
input Clk,Cnt_Up,Cnt_Down;
output [0:2] Q;

```

```


wire S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8

JK_FF JK1(1'b1,1'b1,Clk,Q[0],S1),
      JK2(1'b1,1'b1,S4,Q[1],S5),
      JK3(1'b1,1'b1,S8,Q[2],);

and A1(S2,Cnt_Up,Q[0]),
    A2(S3,S1,Cnt_Down),
    A3(S7,Q[1],Cnt_Up),
    A4(S6,S5,Cnt_Down);

or O1(S4,S2,S3),
    O2(S8,S7,S6);
endmodule

```

 

所有触发器的J、K输入端口与高电平相连

图9-4 位可逆计数器

## 习题

1. 模块实例语句与门实例语句的区别是什么？
2. 当端口悬空时，即端口没有被连接时，端口的值是什么？
3. 对于9.3节中的模块FA，OR\_DELAY值为4，XOR\_DELAY值为7，AND\_DELAY值为5，写出其结构描述形式。
4. 用本章讲述的模块FA编写执行加法和减法的4位ALU的结构模型。
5. 用5.11节中描述的MUX4x1模块编写16-1多路选择器的结构化模型。
6. 用异步低电平复位描述通用N位计数器。将通用计数器在实例语句中用作5位计数器用测试验证程序验证这个5位计数器。